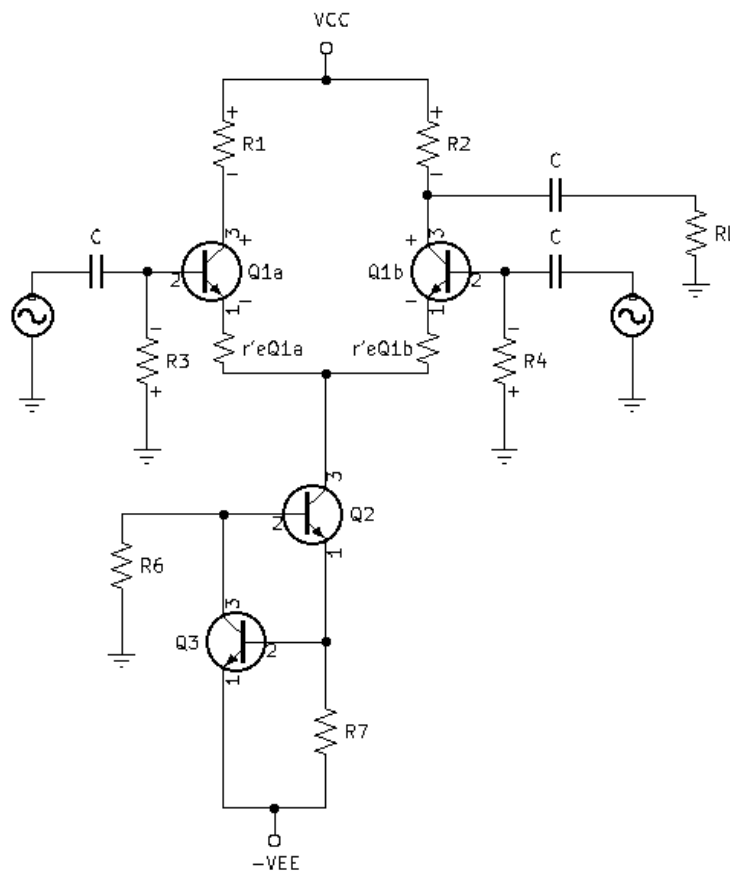


Replace R5 with a Constant Current Source:



Calculate R7 & R6:

- $\beta_{Q2} \approx \beta_{Q3}$
- $I_{CQ2} = I_{tail} = I_{EQ1a} + I_{EQ1b}$
- $I_{BQ2} = \frac{I_{CQ2}}{\beta_{Q2}}$
- $I_{EQ2} = I_{CQ2} + I_{BQ2}$
- **R7:**
 - $I_{R7} = I_{EQ2}$
 - $I_{R7} = I_{CQ2} + I_{BQ2} - I_{BQ3}$
 - $I_{BQ2} \approx I_{BQ3}$
 - $I_{R7} = I_{CQ2}$
 - $I_{R7} = I_{tail}$
 - $V_{R7} = V_{BE_{Q3}} = 0.7v$
 - $R7 = \frac{0.7}{I_{tail}}$
- **R6:**
 - $I_{R6} = I_{CQ3} + I_{BQ2}$
 - $I_{R6} = I_{CQ3} + I_{BQ2}$
 - If the betas are equal and the base currents are equal, then $I_{CQ3} = I_{CQ2} = I_{tail}$
 - $I_{R6} = I_{tail} + I_{BQ2}$
 - Now put I_{BQ2} in terms of I_{tail}
 - $I_{BQ2} = \frac{I_{tail}}{\beta_{Q2}}$
 - $I_{R6} = I_{tail} + \frac{I_{tail}}{\beta_{Q2}}$
 - Factor out I_{tail}
 - $I_{R6} = I_{tail}(1 + \frac{1}{\beta_{Q2}})$
 - $V_{R6} = V_{EE} - V_{BE_{Q2}} - V_{BE_{Q3}}$
 - $V_{R6} = V_{EE} - 1.4v$
 - $R6 = \frac{V_{EE} - 1.4v}{I_{tail}(1 + \frac{1}{\beta_{Q2}})}$

