
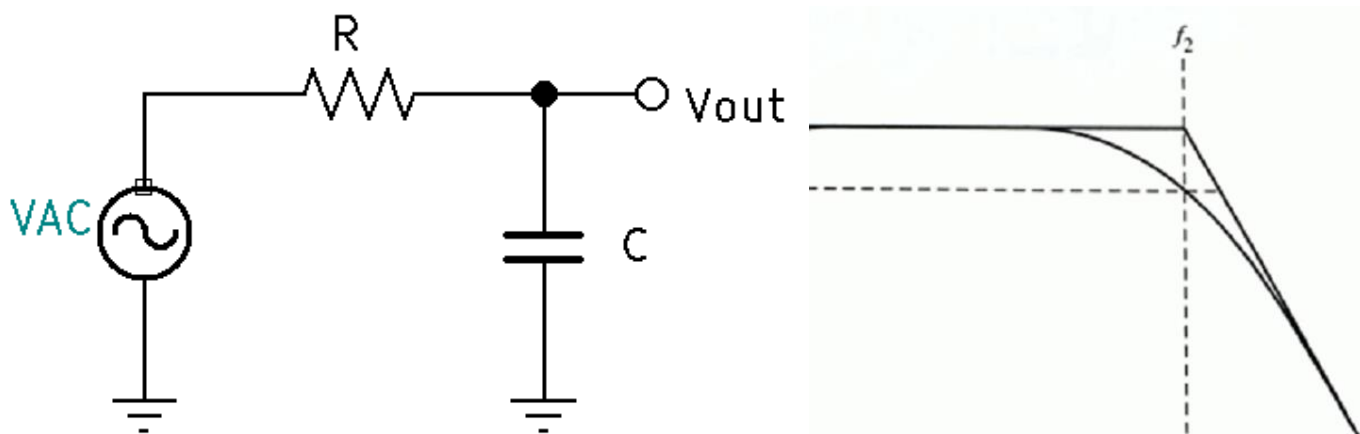


Bode Plot:

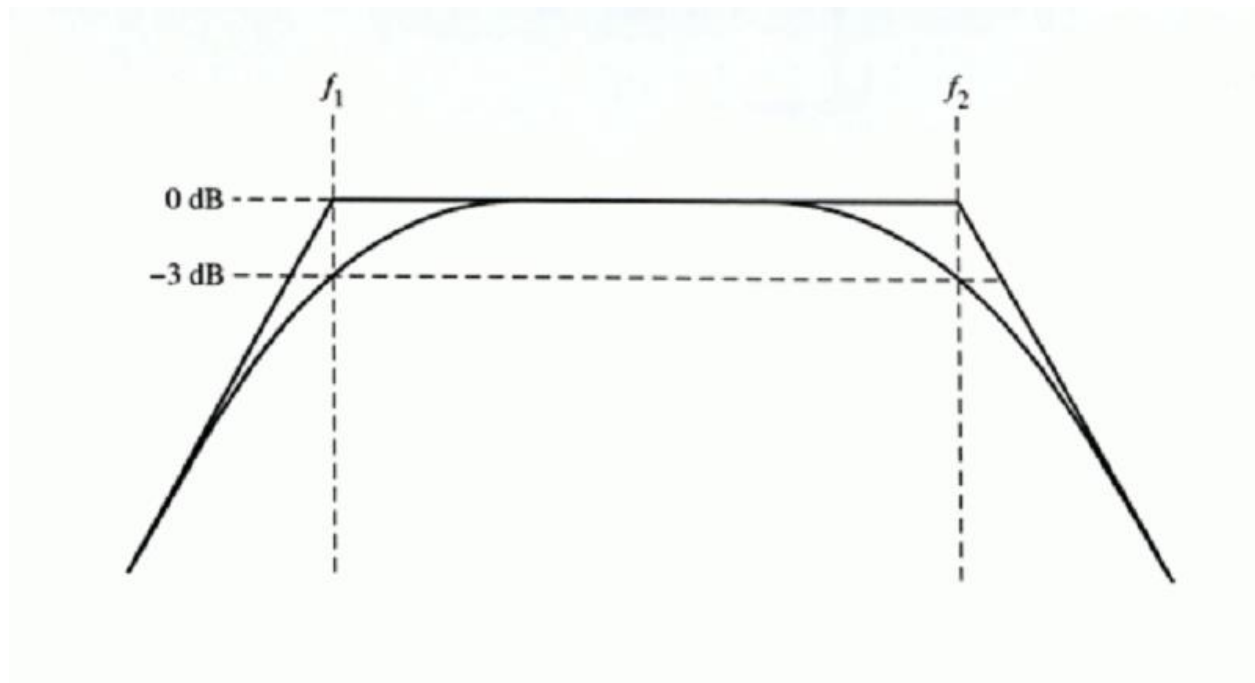


- $F_{cH} = f_2$

- @ f_2 , $X_c = R$

- $X_c = \frac{1}{2\pi fC}$

- $R = \frac{1}{2\pi f_2 C}$

- $f_2 = \frac{1}{2\pi RC}$

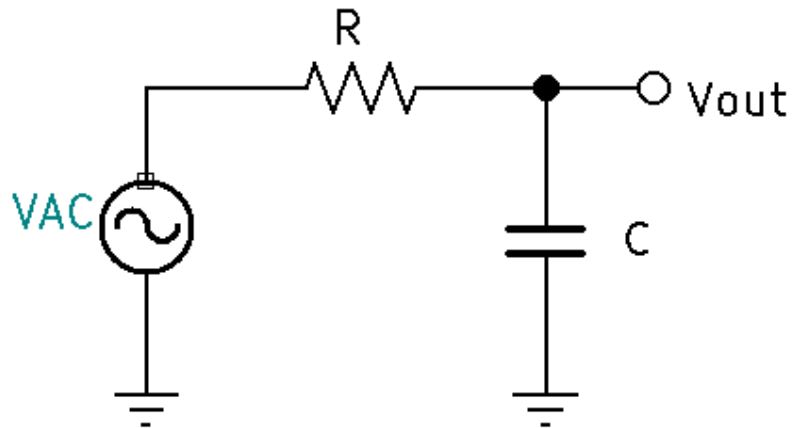


- $\Delta v_{dB} = 20 \log \frac{V_{out}}{V_{in}}$

- $\Delta v_{dB} = 20 \log \frac{1}{\sqrt{1 + (\frac{f}{f_2})^2}}$

- $20 \log \frac{V_{out}}{V_{in}} = 20 \log \frac{1}{\sqrt{1 + (\frac{f}{f_2})^2}}$

- $\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{1}{\sqrt{1 + (\frac{f}{f_2})^2}}$

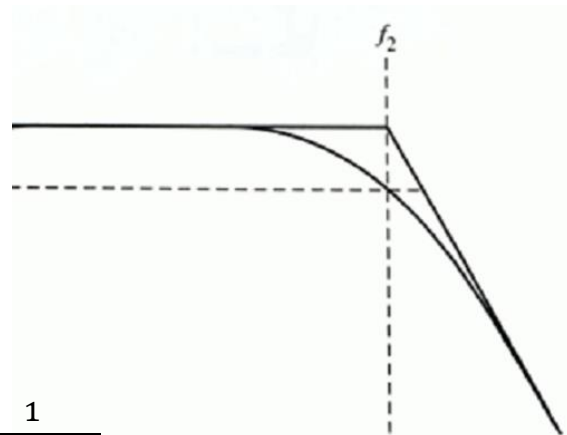- $V_{out} = V_{in} \times \frac{1}{\sqrt{1 + (\frac{f}{f_2})^2}}$



- $V_{out} = V_{in} \times \frac{1}{\sqrt{1+(\frac{f}{f_2})^2}}$
- *If $V_{in} = 100\%$, V_{out} becomes a % V_{in}*
 - $V_{out} \% \text{ of } V_{in} = 100\% \times \frac{1}{\sqrt{1+(\frac{f}{f_2})^2}}$
- *Now get f in terms of f_2 and substitute:*
 - $f = 0.25f_2$
 - $V_{out} \% \text{ of } V_{in} = 100\% \times \frac{1}{\sqrt{1+(\frac{0.25f_2}{f_2})^2}}$
 - $V_{out} \% \text{ of } V_{in} = 100\% \times \frac{1}{\sqrt{1+0.0625}}$
 - $V_{out} \% \text{ of } V_{in} = 100\% \times \frac{1}{1.03078}$
 - $V_{out} \% \text{ of } V_{in} = 100\% \times .970$
 - $V_{out_{0.25f_2}} = 97\% \text{ of } V_{in}$

- *Now get f in terms of f_2 and substitute:*

- $f = 0.5f_2$

- $V_{out} \% \text{ of } V_{in} = 100\% \times \frac{1}{\sqrt{1+(\frac{0.5f_2}{f_2})^2}}$

- $V_{out} \% \text{ of } V_{in} = 100\% \times \frac{1}{\sqrt{1+0.25}}$

- $V_{out} \% \text{ of } V_{in} = 100\% \times \frac{1}{1.118}$

- $V_{out} \% \text{ of } V_{in} = 100\% \times .894$

- $V_{out}_{0.5f_2} = 89.4\% \text{ of } V_{in}$

- *Now get f in terms of f_2 and substitute:*

- $f = f_2$

- $V_{out} \% \text{ of } V_{in} = 100\% \times \frac{1}{\sqrt{1+(\frac{f_2}{f_2})^2}}$

- $V_{out} \% \text{ of } V_{in} = 100\% \times \frac{1}{\sqrt{1+1}}$

- $V_{out} \% \text{ of } V_{in} = 100\% \times \frac{1}{1.414}$

- $V_{out} \% \text{ of } V_{in} = 100\% \times .707$

- $V_{out}_{f_2} = 70.712\% \text{ of } V_{in}$

- *Now get f in terms of f_2 and substitute:*

- $f = 2f_2$

- $V_{out} \% \text{ of } V_{in} = 100\% \times \frac{1}{\sqrt{1+(\frac{2f_2}{f_2})^2}}$

- $V_{out} \% \text{ of } V_{in} = 100\% \times \frac{1}{\sqrt{1+4}}$

- $V_{out} \% \text{ of } V_{in} = 100\% \times \frac{1}{2.236}$

- $V_{out} \% \text{ of } V_{in} = 100\% \times .447$

- $V_{out}_{2f_2} = 44.721\% \text{ of } V_{in}$

- *Now get f in terms of f_2 and substitute:*

- $f = 10f_2$

- $V_{out} \% \text{ of } V_{in} = 100\% \times \frac{1}{\sqrt{1+(\frac{10f_2}{f_2})^2}}$



- $V_{out} \% \text{ of } V_{in} = 100\% \times \frac{1}{\sqrt{1+100}}$

- $V_{out} \% \text{ of } V_{in} = 100\% \times \frac{1}{10.05}$


- $V_{out} \% \text{ of } V_{in} = 100\% \times .0995$

- $V_{out}_{10f_2} = 9.95\% \text{ of } V_{in}$

- $\Delta v_{dB} = 20\log \frac{V_{out}}{V_{in}}$ OR $\Delta v_{dB} = 20\log \frac{1}{\sqrt{1+(\frac{f}{f_2})^2}}$
- $V_{out_{0.25f_2}} = 97\% \text{ of } V_{in}$
 - $\Delta v_{dB@0.25f_2} = 20\log 0.97$ OR $\Delta v_{dB} = 20\log \frac{1}{\sqrt{1+(\frac{0.25f_2}{f_2})^2}}$
 - $\Delta v_{dB@0.25f_2} = -0.264dB$
- $V_{out_{0.5f_2}} = 89.4\% \text{ of } V_{in}$
 - $\Delta v_{dB@0.5f_2} = 20\log 0.894$ OR $\Delta v_{dB} = 20\log \frac{1}{\sqrt{1+(\frac{0.5f_2}{f_2})^2}}$
 - $\Delta v_{dB@0.5f_2} = -0.973dB$
- $V_{out_{f_2}} = 70.712\% \text{ of } V_{in}$
 - $\Delta v_{dB@f_2} = 20\log 0.70713$ OR $\Delta v_{dB} = 20\log \frac{1}{\sqrt{1+(\frac{f_2}{f_2})^2}}$
 - $\Delta v_{dB@f_2} = -3.01dB$
- $V_{out_{2f_2}} = 44.72\% \text{ of } V_{in}$
 - $\Delta v_{dB@2f_2} = 20\log 0.4472$ OR $\Delta v_{dB} = 20\log \frac{1}{\sqrt{1+(\frac{2f_2}{f_2})^2}}$
 - $\Delta v_{dB@2f_2} = -6.99dB$
- $V_{out_{10f_2}} = 9.95\% \text{ of } V_{in}$
 - $\Delta v_{dB@10f_2} = 20\log 0.0995$ OR $\Delta v_{dB} = 20\log \frac{1}{\sqrt{1+(\frac{10f_2}{f_2})^2}}$
 - $\Delta v_{dB@10f_2} = -20.044dB$

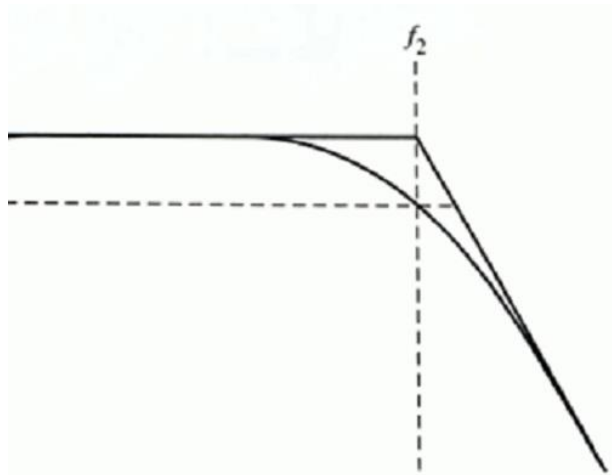
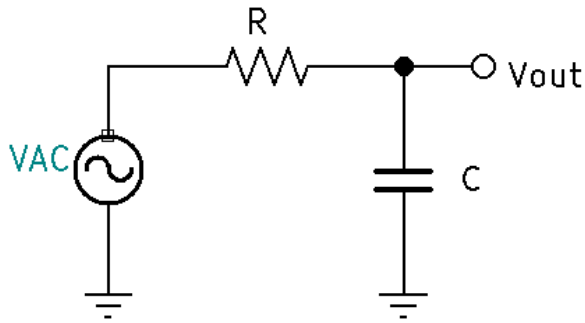


Phase:

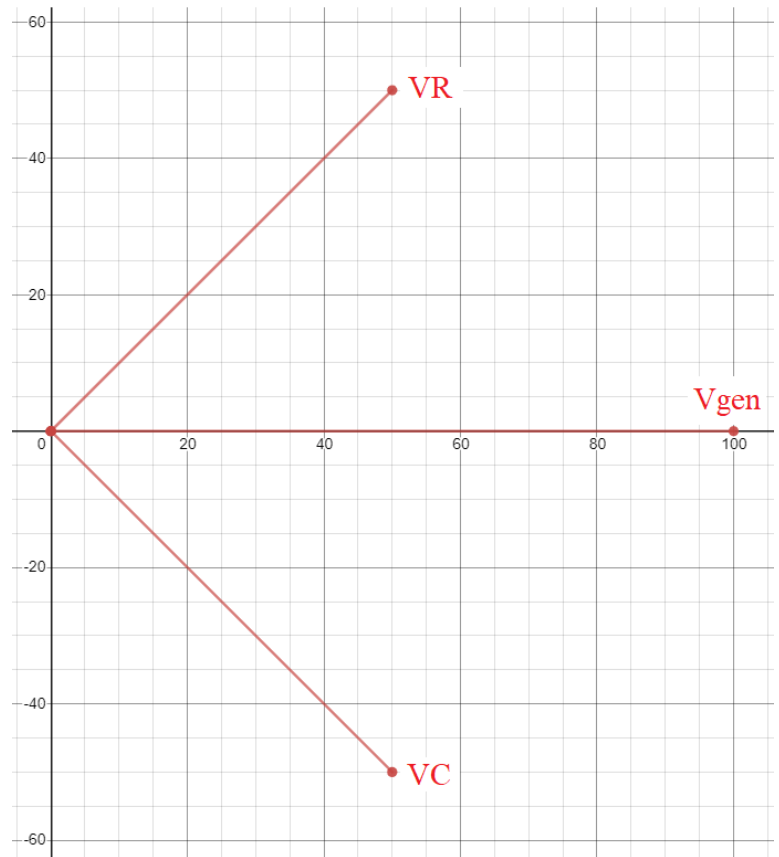

- $V_{gen} = \sqrt{VR^2 + VC^2}$
- $\theta = \cos^{-1} \frac{Vc}{V_{gen}}$
- $\frac{Vc}{V_{gen}} = \frac{Vout\%}{100} = \frac{1}{\sqrt{1+(\frac{f}{f_2})^2}}$
- $\theta = \cos^{-1} \frac{Vout\%}{100}$
- $\theta = \cos^{-1} \frac{1}{\sqrt{1+(\frac{f}{f_2})^2}}$

- $\theta = \cos^{-1} \frac{V_{out}\%}{100}$ or $\theta = \cos^{-1} \frac{1}{\sqrt{1+(\frac{f}{f_2})^2}}$
- $V_{out_{0.25f_2}} = 97\% \text{ of } V_{in}$
 - $\theta_{0.25f_2} = \cos^{-1}.97 \text{ OR } \cos^{-1} \frac{1}{\sqrt{1+(\frac{0.25f_2}{f_2})^2}}$
 - $\theta_{0.25f_2} = -14^\circ$
- $V_{out_{0.5f_2}} = 89.4\% \text{ of } V_{in}$
 - $\theta_{0.5f_2} = \cos^{-1}.894 \text{ OR } \cos^{-1} \frac{1}{\sqrt{1+(\frac{0.5f_2}{f_2})^2}}$
 - $\theta_{0.5f_2} = -26.62^\circ$
- $V_{out_{f_2}} = 70.71\% \text{ of } V_{in}$
 - $\theta_{f_2} = \cos^{-1}.7071 \text{ OR } \cos^{-1} \frac{1}{\sqrt{1+(\frac{f_2}{f_2})^2}}$
 - $\theta_{f_2} = -45^\circ$
- $V_{out_{2f_2}} = 44.72\% \text{ of } V_{in} \text{ OR } \cos^{-1} \frac{1}{\sqrt{1+(\frac{2f_2}{f_2})^2}}$
 - $\theta_{2f_2} = \cos^{-1}.4472$
 - $\theta_{2f_2} = -63.44^\circ$
- $V_{out_{10f_2}} = 9.95\% \text{ of } V_{in}$
 - $\theta_{10f_2} = \cos^{-1}.0995 \text{ OR } \cos^{-1} \frac{1}{\sqrt{1+(\frac{10f_2}{f_2})^2}}$
 - $\theta_{10f_2} = -84.29^\circ$

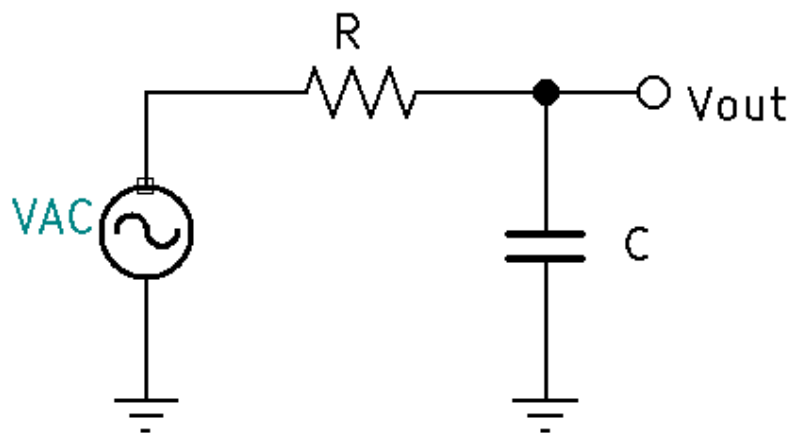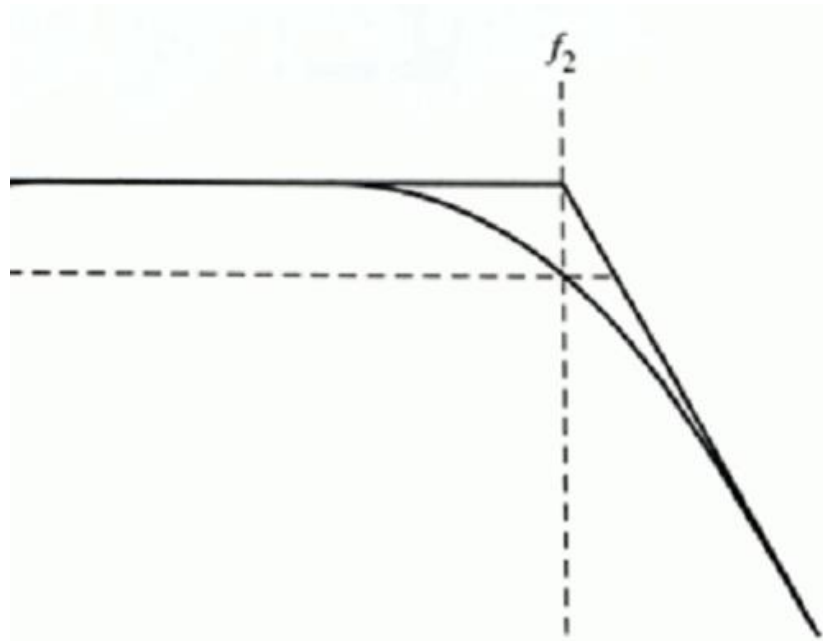

FCh=F2	Vout=% of Vin	dB	Phase
0.25F2	97%	-0.264dB	-13.664°
0.5F2	89.40%	-0.973dB	-26.62°
1F2	70.71%	-3.01dB	-45°
2F2	44.72%	-6.99dB	-63.44°
10F2	9.95%	-20.044dB	-84.29°