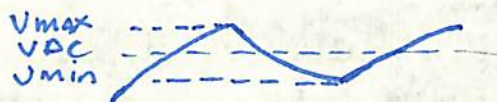


# RC Circuit Response, Deriving the $V_{max}$ Formula Tim L

$$V_c = V_{fin} - (V_{fin} - V_{in}) e^{-\frac{t}{RC}}$$

- \*  $V_c = V_{max}$
- \*  $V_{fin} = V_{gen}$
- \*  $V_{min} = V_{gen} - V_{max}$



$$V_c = V_{fin} - (V_{fin} - V_{in}) e^{-\frac{t}{RC}}$$

• Substitute

$$V_{max} = V_{gen} - (V_{gen} - [V_{gen} - V_{max}]) e^{-\frac{t}{RC}}$$

$$V_{max} = V_{gen} - (V_{gen} - V_{gen} - V_{max}) e^{-\frac{t}{RC}}$$

$$V_{max} = V_{gen} - (-V_{max}) e^{-\frac{t}{RC}}$$

$$V_{max} = V_{gen} + V_{max} e^{-\frac{t}{RC}}$$

$$V_{max} - V_{max} e^{-\frac{t}{RC}} = V_{gen}$$

$$V_{max} (1 - e^{-\frac{t}{RC}}) = V_{gen}$$

$$* V_{max} = \frac{V_{gen}}{1 - e^{-\frac{t}{RC}}}$$

## ONCE STABLE

- $V_c$  with the Charge formula =  $V_{max}$
- $V_{min}$ , we know if the signal is 50% duty cycle, that the signal will vary equally above and below the center. Therefore  $V_{max} + V_{min} = V_{gen}$  &  $V_{min} = V_{gen} - V_{max}$

## \* Example

