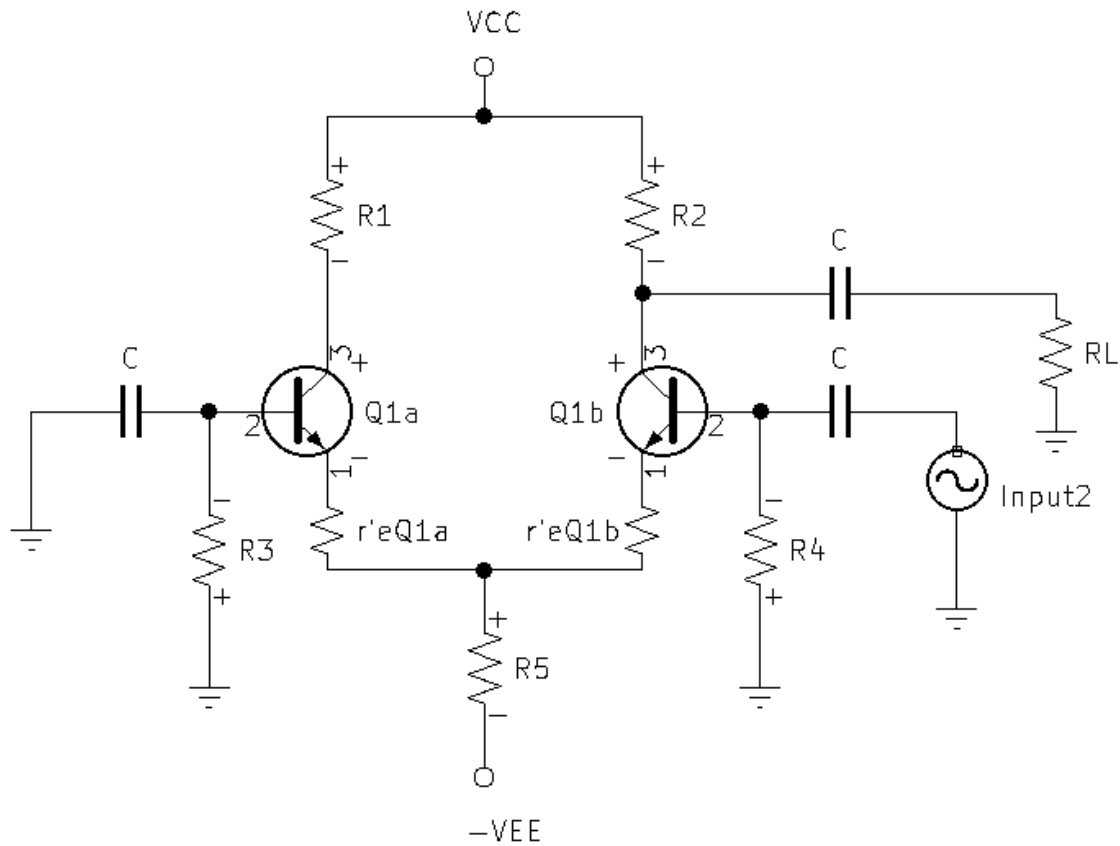


### DC Biasing:


- $R1 = R2 = RL$
- $R3 = R4$
- $VCC = VEE(-1)$
- $C \text{ value} \approx 10\mu F$  depending on low frequency response needs.
- $Beta_{Q1a} = Beta_{Q1b}$
- Optimize:
  - $V_{R1\&R2} = 45\%(VCC + VEE)$
  - $VCE_{Q1a\&Q1b} = 45\%(VCC + VEE)$
  - $V_{R5} = 10\%(VCC + VEE)$ 
    - $IR5 = 2IE$
  - $V_{R3\&R4} = VEE - VR5 - VBE$

**Gain Calculations:**

- Single-Ended Inverting Gain:

- $\Delta v_{CE} = \frac{V_{out}}{V_{in}}$

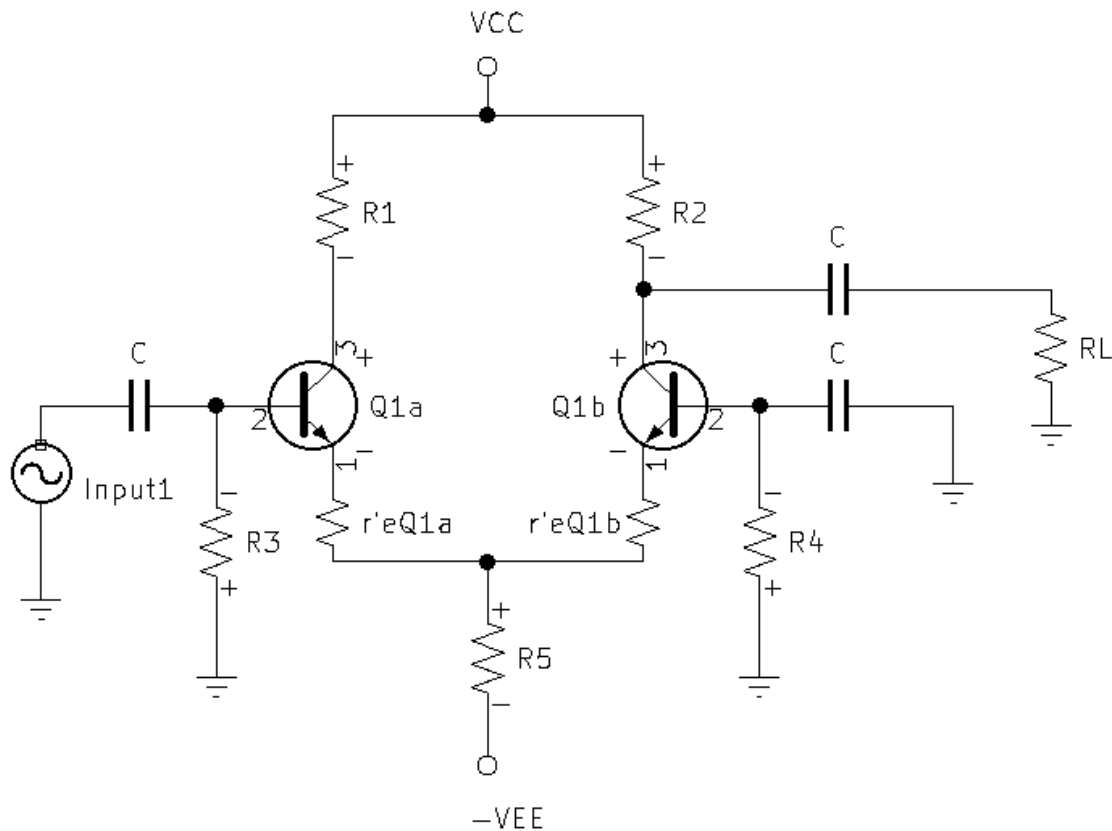- $\Delta v_{CE} = \frac{I_C(R2//RL)}{I_B((r'eQ1a//R5)+r'eQ1b)(B+1)}$



- Single-Ended Non-Inverting Gain:

- $\Delta v_{CC} = \frac{V_{out}}{V_{in}}$

- $\Delta v_{CC} = \frac{I_E(r'eQ1b // R5)}{I_B((r'eQ1b // R5) + r'eQ1a)(B+1)}$

- $\Delta v_{CC} \approx 0.5$

- $\Delta v_{CB} = \frac{V_{out}}{V_{in}}$

- $\Delta v_{CB} = \frac{I_C(R2 // RL)}{I_E(r'eQ1b)}$

- $\Delta v_{CB} \approx 2 \times \Delta v_{CE}$

- $\Delta v_{CCCB} = \Delta v_{CC} \times \Delta v_{CB}$

- Double-Ended Gains:

- $\Delta v_{Common\ mode} = \Delta v_{CCCB} - |\Delta v_{CE}|$

- $\Delta v_{Common\ mode} \approx 0$

- $\Delta v_{differential\ mode} = \Delta v_{CCCB} + |\Delta v_{CE}|$

- $\Delta v_{differential\ mode} \approx 2 \times \Delta v_{CE}$

- *Common Mode Rejection Ratio:*

- $CMRR = 20\text{Log}\left(\frac{\Delta v_{Common\ mode}}{\Delta v_{differential\ mode}}\right)$