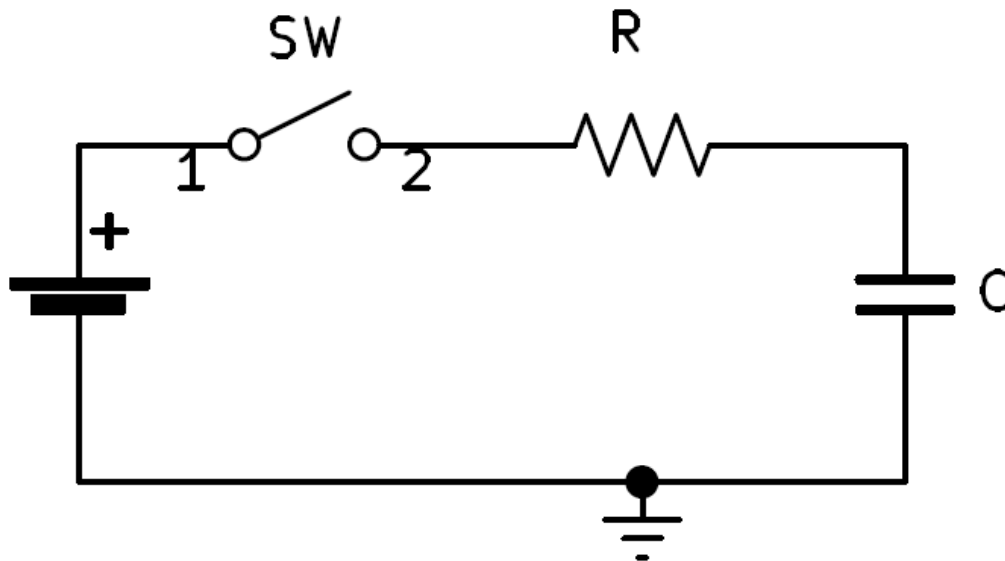


After the switch is closed, how long does it take for the capacitor to fully charge?




- $VC = VFin - (VFin - Vin)e^{\frac{-t}{RC}}$
- $\tau = RC$ (seconds)
- Formula in terms of % and time vs. tau
- time = **1tau**
- $VC = 100\%VFin - (100\%VFin - 0Vin)e^{\frac{-1}{1}}$
- $VC = 100\%VFin - (100\%VFin)e^{-1}$
- $VC = 100\%VFin - (100\%VFin)(.36787944)$
- $VC = 100\%VFin - (36.787944\%VFin)$
- $VC = 63.212056\%VFin$
- @ **1tau**, $VC = 63.212056\%VFin$

- Formula in terms of % and time vs. tau
- time = **2tau**
- $VC = 100\%V_{Fin} - (100\%V_{Fin} - 0V_{in})e^{\frac{-2}{1}}$
- $VC = 100\%V_{Fin} - (100\%V_{Fin})e^{-2}$
- $VC = 100\%V_{Fin} - (100\%V_{Fin})(.13533528)$
- $VC = 100\%V_{Fin} - (13.533528\%V_{Fin})$
- $VC = 86.466471\%V_{Fin}$
- @ **2tau**, $VC = 86.466471\%V_{Fin}$

- Formula in terms of % and time vs. tau
- time = **3tau**
- $VC = 100\%V_{Fin} - (100\%V_{Fin} - 0V_{in})e^{\frac{-3}{1}}$
- $VC = 100\%V_{Fin} - (100\%V_{Fin})e^{-3}$
- $VC = 100\%V_{Fin} - (100\%V_{Fin})(.049787068)$
- $VC = 100\%V_{Fin} - (4.9787068\%V_{Fin})$
- $VC = 95.02129316\%V_{Fin}$
- @ **3tau**, $VC = 95.02129316\%V_{Fin}$

- Formula in terms of % and time vs. tau
- time = **4tau**
- $VC = 100\%V_{Fin} - (100\%V_{Fin} - 0V_{in})e^{\frac{-4}{1}}$
- $VC = 100\%V_{Fin} - (100\%V_{Fin})e^{-4}$
- $VC = 100\%V_{Fin} - (100\%V_{Fin})(.018315639)$
- $VC = 100\%V_{Fin} - (1.8315639\%V_{Fin})$
- $VC = 98.1684361\%V_{Fin}$
- @ **4tau**, $VC = 98.1684361\%V_{Fin}$

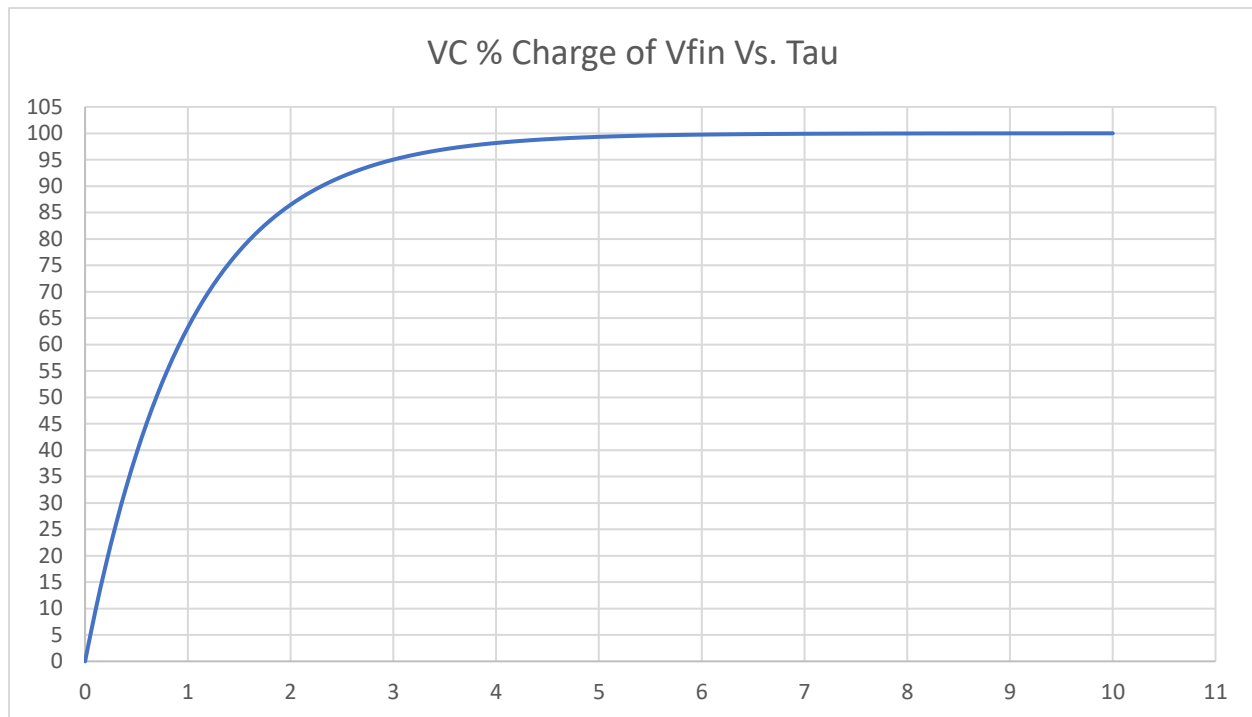- Formula in terms of % and time vs. tau
- time = **5tau**
- $VC = 100\%V_{Fin} - (100\%V_{Fin} - 0V_{in})e^{\frac{-5}{1}}$
- $VC = 100\%V_{Fin} - (100\%V_{Fin})e^{-5}$
- $VC = 100\%V_{Fin} - (100\%V_{Fin})(.006737947)$
- $VC = 100\%V_{Fin} - (.6737947\%V_{Fin})$
- $VC = 99.3262\%V_{Fin}$
- @ **5tau**, $VC = 99.3262\%V_{Fin}$



Tau	Vc % Charge of Vfin
1	63.21206%
2	86.46647%
3	95.02129%
4	98.16844%
5	99.32621%